



无线电测向运动它类似于众所周知的<mark>捉迷藏游戏</mark>,它是寻找能发射无 线电波的小型信号源(即发射机),是无线电捉迷藏,是现代无线电通讯 技术与传统捉迷藏游戏的结合。

大致过程是:在旷野、山丘、丛林、校园等优美的自然环境中,事先隐藏好数部信号源,定时发出规定的电报信号。参加者手持无线电测向机,测出隐蔽电台的所在方向,采用徒步方式,奔跑一定距离,迅速、准确地逐个寻找出这些信号源。以在规定时间内,找满指定台数、实用时间少者为优胜。因此,无线电测向是以无线电测向机为工具,寻找隐蔽发射台的运动。因发射台隐蔽巧妙不易发觉,被喻为"狐狸",故此项运动又称无线电"猎狐"或抓"狐狸"。



■ 无线电测向运动起源

- **❖ 无线电学**是在物理学发展过程中分离出来的一个学科。
- **❖ 无线电运动**包括五个项目
 - > 无线电工程设计制作
 - > 无线电收发报
 - ▶ 无线电测向
 - ▶ 无线电通讯
 - > 业余无线电台
- 无线电测向运动是竞技体育项目之一, 也是无线电运动的主要内容。



- ❖ 1864年,英国科学家麦克斯韦总结了前人的工作,第一次提出了"电磁理论",即:"在导体中来回振荡的交流电可以向空间辐射出电磁波,而这些波会以光的速度向外传播。"
- ❖ 23年之后,德国科学家<mark>赫兹</mark>在1887年成功地进行了用人工方法产生 电磁波的实验,从而在实践上证明了"无线电"的存在。
- ❖ 这以后,随着电子管、晶体管、集成电路的相继出现,无线电用于通信、广播、电视、导航、遥控、遥测等各个领域,成为人类不可缺少的重要技术手段之一。
- ❖ 为了节省电台功率,保证预定方向通信可靠,人们致力于研究电磁波的定向发射和定向接收,其中关键部分便是定向天线的研制。定向接收天线的研制和应用,为天线电测向奠定了基础。






■ 无线电测向技术的应用

■ 无线电测向运动发展

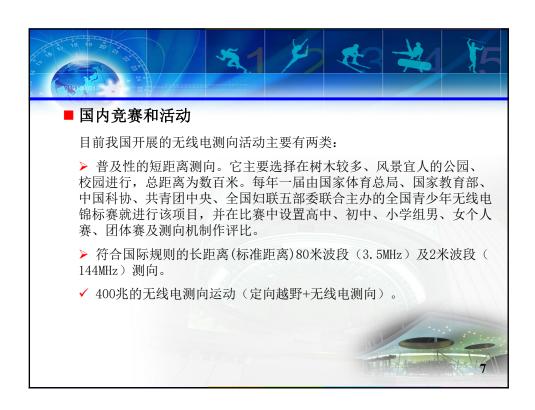
- ▶ 20世纪20年代,美国的无线电爱好者利用接收到的无线电波来寻找 发信电台,拉开了业余无线电测向活动的序幕。
- ➤ 1960年由国际业余无线电联盟一区执委会讨论通过。并于1961年8月 在 瑞典首都斯德歌尔摩举行了第一届欧洲无线电测向锦标赛。
- ➤ 1977年,在南斯拉夫斯科普里举行的国际业余无线电联盟第一区无线电测向工作会议上,决定将欧洲锦标赛扩大为世界锦标赛,并于1979年通过了新的竞赛规则。
- 欧洲锦标赛成为世界锦标赛的前身。













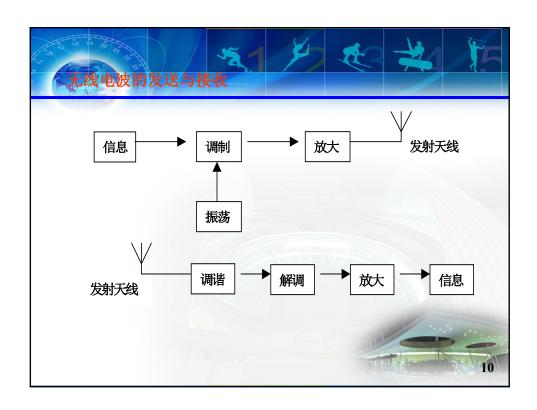


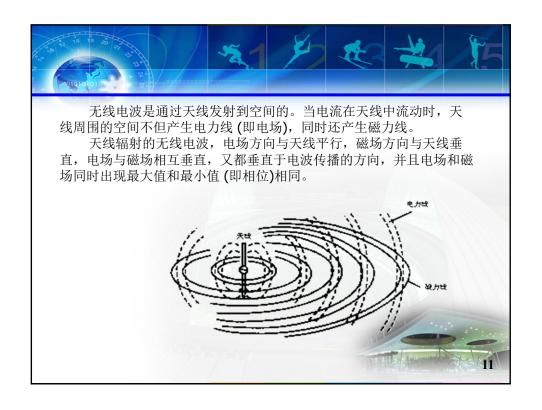


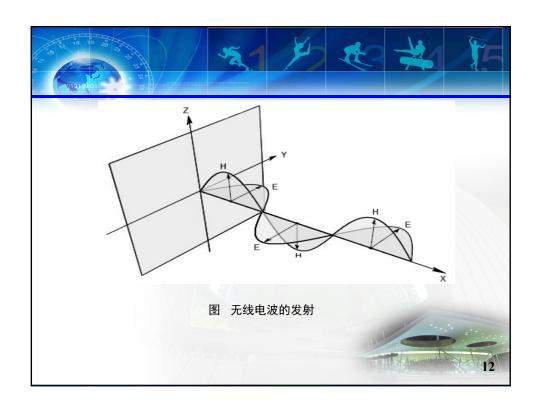


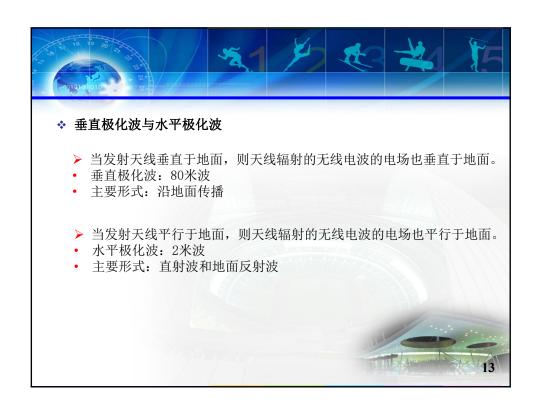


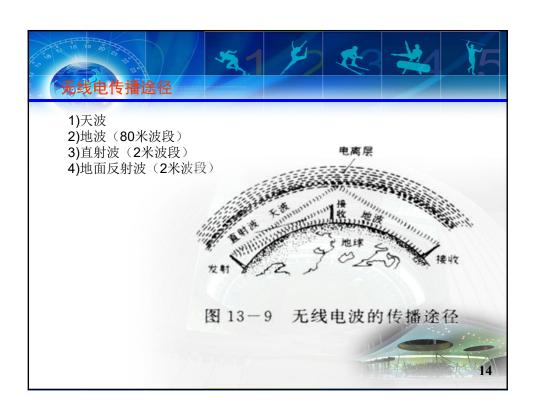


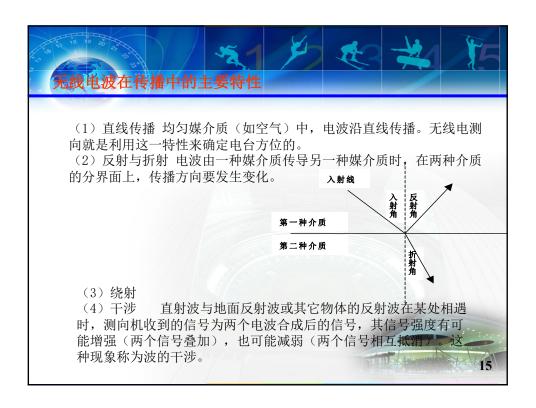


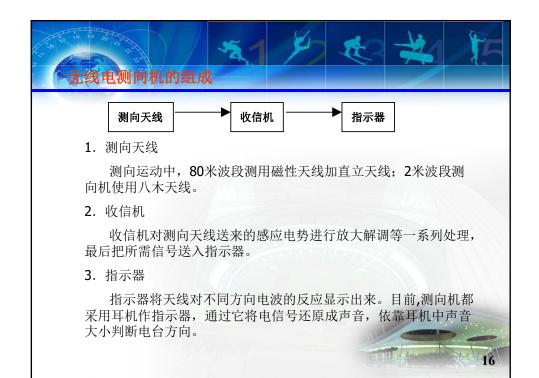


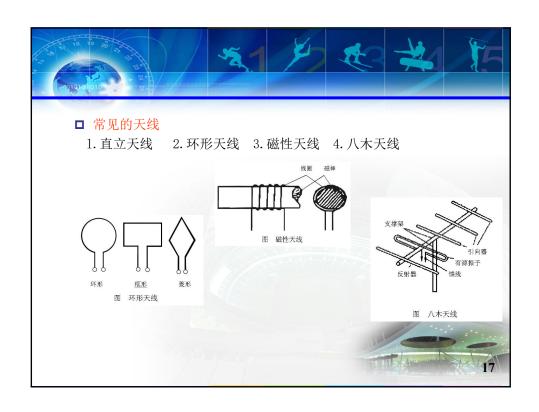

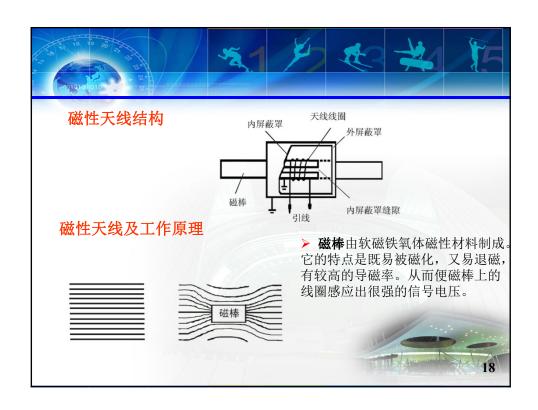

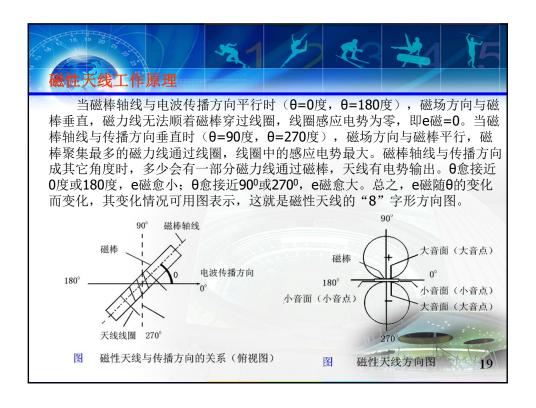

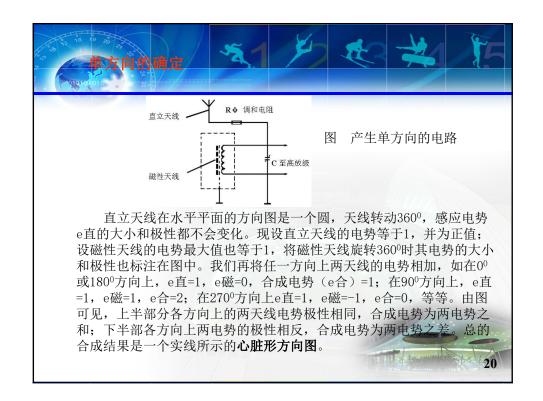


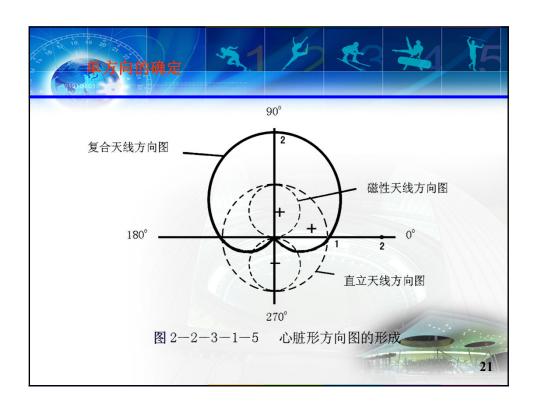









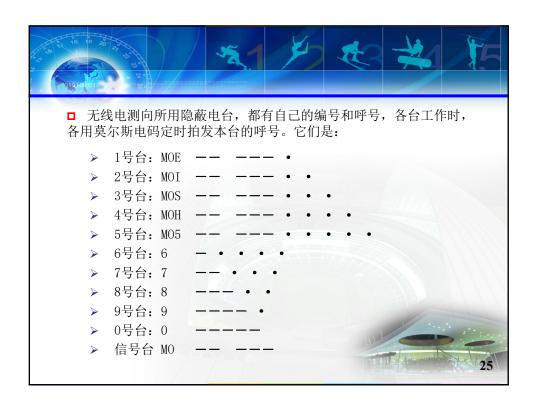

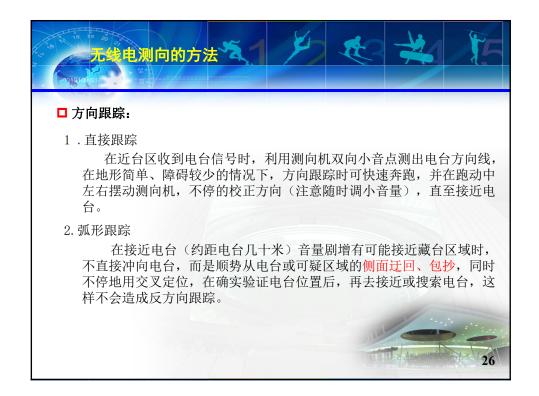

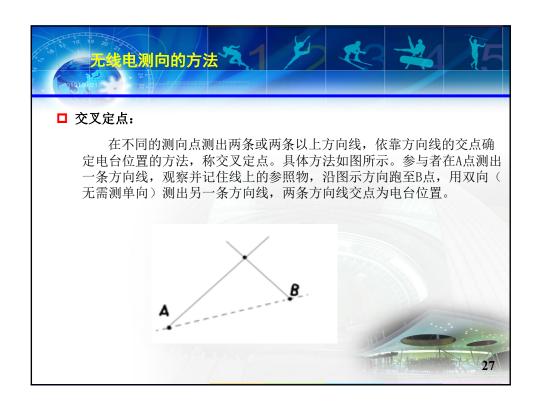



□ 比音量:

在距电台很近时,利用测向机音量随距离变化大的特性确定电台位置的方法,称为比音量。比音量技术是在出现干扰,造成测向机指向模糊、混乱、无法正常使用方向跟踪等技术时使用的一种辅助方法。

比音量有两种方法:

1. 跑音量

在近台区出现严重干扰,无法测出方向线时才使用的一种方法。具体步骤是:将测向机音量调小,在可疑区反复奔跑(测向机不能摆动),找出音量突出处,再用"扫音量"方法,判定电台具体位置。

2. 扫音量

在距电台数米内,因信号强度猛增,无法分辨双向小音点时,将测向机直立天线抽出,按下单向开关,将持机手臂伸长向周围做弧形扫动,寻得音量最大的方向,并沿此方向边扫边前进,直至找到电台

14

28





31



□基本规则

- 1、赛前公布以随机排序的方式确定出发批次、各组别找台号、找台顺序等。
- 2、赛前会有统一安排校波。
- 3、起点和接力点设预备区和出发线。
- 4、终点设有信标台MO,与起点位置不在同一个位置。
- 5、终点设有休息区,完赛的运动员需等待所有运动员完赛后才可离开休息区。
- 6、运动员需按要求佩戴号码布和计时用指卡。
- 7、运动员必须以徒步或奔跑方式独立完成竞赛。
- 8、找台时不可触摸电台,不可改变电台位置,弄乱电台天线,关闭电台开关等。
- 9、比赛一旦开始,不得使用手机等通讯工具。
- 10、找到隐蔽电台时,应用计时指卡按规定打卡,以作为找到该台的凭证

W1-1 10k R7 160 [±]C9 470μ C12 10µ C7 470µ D1 1N60 R15 18k C8 0.1 100k C10 C13 100µ BG1 9014 0.474 R10 8.2k (3.5-4.4V) ± C20 T 1n0 J C15 220p C16 0.01 R11 R12 | 24k 1k C18 D2 ☆